

EE 230 Experiment - 5

NMOS Output Characteristics, Common Source Amplifier, and Current Mirror

27th August, 2021

Vinamra Baghel

190010070

1 NMOS Output Characteristics

```
1 Vinamra Baghel 190010070 Simulation of MOSFET Circuits
2 .model NXYAA5U nmos Level=1 Vto=0.7 KP=100u w=10u L=1u Gamma=0 Phi=0.65 Lambda
   =0.0
3 m d g 0 0 NXYAA5U
4 vg g 0 1.5
5 vd d 0 0.5
6 .op
7 .control
8 run
9 print -i(vd)
10 .endc
11 .end
```

Simulation

- (a) i. $V_D = 0.5 \text{ V}$, $I_D = 275 \mu\text{A}$
ii. $V_D = 0.9 \text{ V}$, $I_D = 320 \mu\text{A}$
iii. $V_D = 3 \text{ V}$, $I_D = 320 \mu\text{A}$

```
1 Vinamra Baghel 190010070 NMOS Output Characteristics
2 .model NXYAA5U nmos Level=1 Vto=0.7 KP=100u w=10u L=1u Gamma=0 Phi=0.65 Lambda
   =0.0
3 rd d d2 2.2k
4 m d g 0 0 NXYAA5U
5 vg g 0 2
6 v2 d2 0 12
7 .control
8 dc vg 0 5 0.1 v2 0 10 0.1
9 run
10 plot -i(v2)
11 .endc
12 .end
```

Simulation

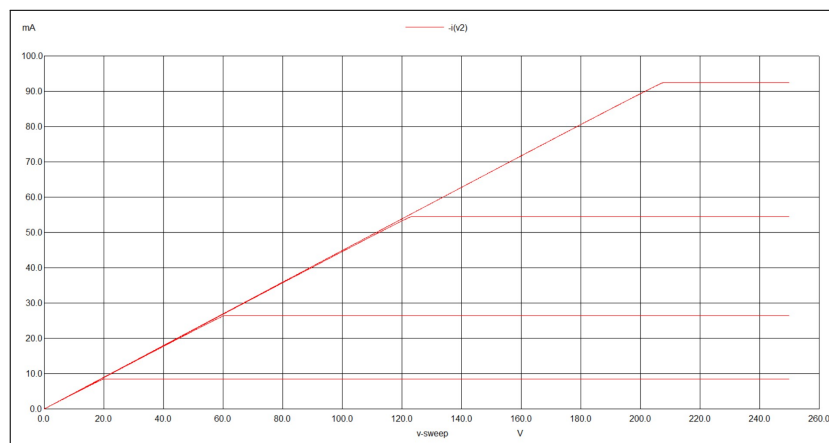


Figure 1: I_D vs V_D for $V_{GS} \in \{2, 3, 4, 5\}$

Learnings:

At $V_{DS} = V_{GS} - V_T$, the transistor enters saturation.

2 NMOS Common-Source Amplifier

2.1 Bias Circuit

```
1 Vinamra Baghel 190010070 NMOS Common-Source Amplifier (Bias Circuit)
2 .model NXYAA5U nmos Level=1 Vto=0.7 KP=100u w=10u L=1u Gamma=0 Phi=0.65 Lambda
   =0.0
3 rd d d1 3.3k
4 rs s 0 1k
5 r1 dd g 8.2k
6 r2 g 0 3.3k
7 m d g s 0 NXYAA5U
8 vdum dd d1 0
9 vdd dd 0 12
10 .op
11 .control
12 run
13 print i(vdum) v(g) v(d) v(s)
14 .endc
15 .end
```

Simulation

$$I_D = 1.197 \text{ mA}$$

$$V_G = 3.443 \text{ V}$$

$$V_D = 8.051 \text{ V}$$

$$V_S = 1.197 \text{ V}$$

2.2 Small Signal Analysis

```
1 Vinamra Baghel 190010070 NMOS Common-Source Amplifier
2
3 .model NXYAA5U nmos Level=1 Vto=0.7 KP=100u w=10u L=1u Gamma=0 Phi=0.65 Lambda
   =0.01
4
5 rd d d1 3.3k
6 rs s 0 1k
7 r1 dd g 8.2k
8 r2 g 0 3.3k
9 cs s 0 100u
10 c1 in g 10u
11 m d g s 0 NXYAA5U
12 vdum dd d1 0
13 vdd dd 0 12
14 vin in 0 sin(0 50m 1k 0 0)
15 *vin in 0 dc 0 ac 50m
16
17 .tran 0.1u 10m
18 *.ac dec 10 10 10Meg
19
20 .control
21 run
22 *print v(d)*20
23 plot v(in)*10 v(d)
24 meas tran pp_out pp v(d)
25 meas tran pp_in pp v(in)
26 let gain = -1*pp_out/pp_in
27 print gain
28 .endc
29 .end
```

Analysis

Based on the given values of I_D and V_A ,

$$g_m = \sqrt{2\mu_n C_{ox} \left(\frac{w}{l}\right) I_D} = \sqrt{2 * 10^{-4} * \left(\frac{10}{1}\right) 10^{-3}} = 1.414 \times 10^{-3}$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_D} = \frac{100}{0.001} = 100 \text{ k}\Omega$$

Voltage Gain,

$$A_V = -g_m(R_D || r_o) = -g_m * \frac{R_D * r_o}{R_D + r_o} = -(1.414 \times 10^{-3}) * \frac{3.3k * 100k}{3.3k + 100k} = -4.52$$

Simulation

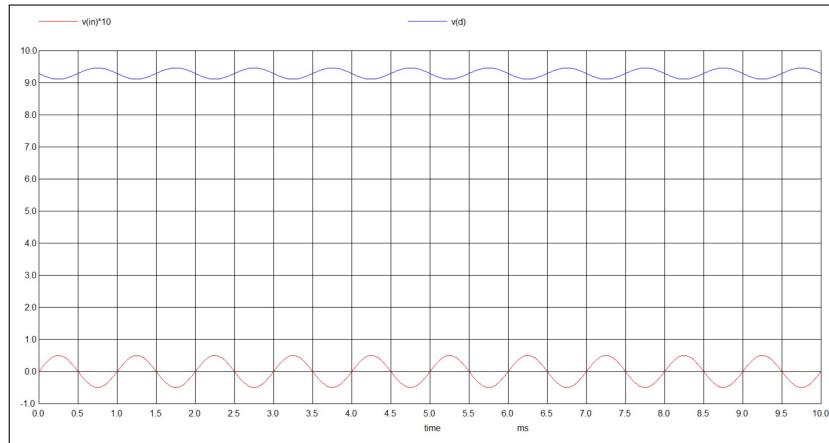


Figure 2: $V_{in} * 10$ and V_d

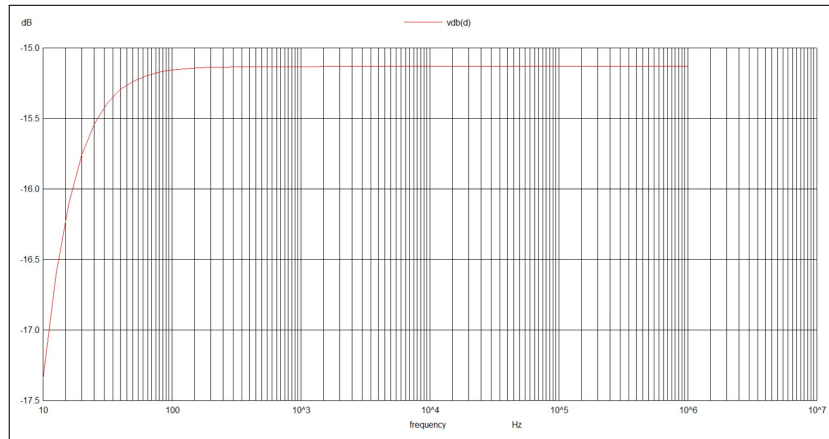


Figure 3: Plot of Vdb at D, V_d

Midband Voltage Gain = **-5.15**.

Learnings:

Finding gain of NMOS Common Source Amplifier.

3 NMOS Current Mirror based Current Source

```
1 Vinamra Baghel 190010070 NMOS Current Mirror based Current Source
2 .model NXYAA5U nmos Level=1 Vto=1 KP=100u w=10u L=1u Gamma=0 Phi=0.65 Lambda=0.01
3 r dd g 8.2k
4 m1 g g 0 0 NXYAA5U
5 m2 o g 0 0 NXYAA5U
6 vo o 0 1
7 vdd dd 0 12
8 .dc vo 1 5 0.2
9 .control
10 run
11 print i(vdd) i(vo)
12 plot i(vdd) i(vo)
13 .endc
14 .end
```

Analysis

For $I_{ref} = 1.1552$ mA,

1. For $V_o = 1$ V, $I_o = 1.137$ mA.
2. For $V_o = 2$ V, $I_o = 1.149$ mA.
3. For $V_o = 3$ V, $I_o = 1.160$ mA.
4. For $V_o = 4$ V, $I_o = 1.172$ mA.
5. For $V_o = 5$ V, $I_o = 1.183$ mA.

Simulation

For $I_{ref} = 1.158$ mA,

1. For $V_o = 1$ V, $I_o = 1.013$ mA.
2. For $V_o = 2$ V, $I_o = 1.152$ mA.
3. For $V_o = 3$ V, $I_o = 1.163$ mA.
4. For $V_o = 4$ V, $I_o = 1.175$ mA.
5. For $V_o = 5$ V, $I_o = 1.186$ mA.

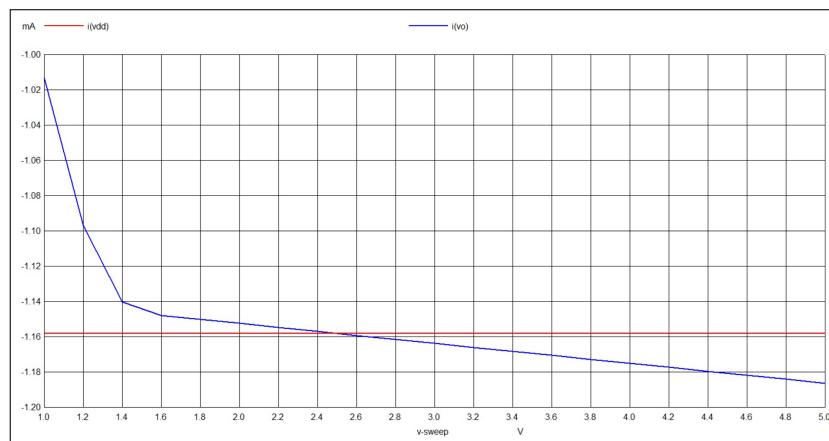


Figure 4: $-I_{dd}$ and $-I_o$

Learnings:

Current Mirror based Current Source Characteristics.

Files associated: <https://github.com/VNMR-35/EE-230-Lab>